

FINAL ASSIGNMENT


NAME: ANIKA ISLAM

ID: 21101298

SECTION: 12

SET 1

(i)

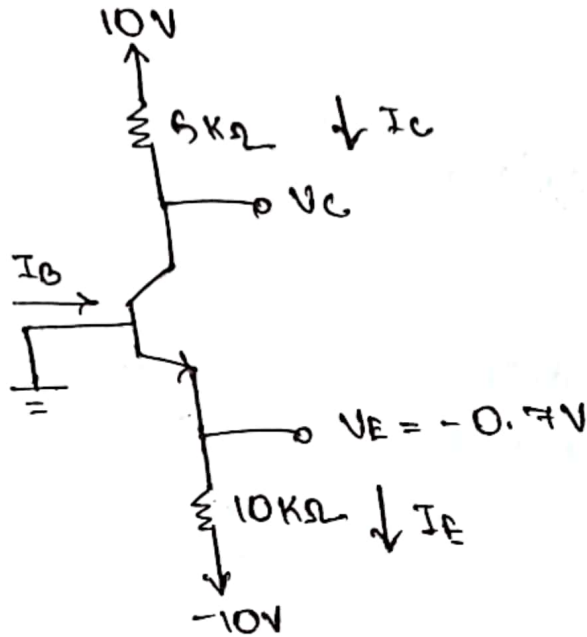

Let the BJT be in active state

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$I_E = \frac{0.7 - (-10)}{10} \Rightarrow I_E = 0.93 \text{ mA}$$

$$I_B + I_C = I_E \quad [I_C = \beta I_B]$$

$$I_B + \beta I_B = I_E \quad [\beta = 50]$$

$$I_E = 51 I_B$$

$$I_B = \frac{0.93}{51} \Rightarrow I_B = 0.0182 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B \Rightarrow I_C = (50)(0.0182) \Rightarrow I_C = 0.9118 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{10 - V_C}{5}$$

$$0.9118 = \frac{10 - V_C}{5}$$

$$V_C = 5.44V$$

(ii) For static discipline,

$$V_{OL} < V_{IL} < V_{IH} < V_{OH}$$

$$\Rightarrow 1.5 < 2 < 3.5 < 4$$


\therefore The circuit follows static discipline

For noise margins,

$$NM_0 = V_{IL} - V_{OL} = 2 - 1.5 = 0.5 \text{ V}$$

$$NM_1 = V_{OH} - V_{IH} = 4 - 3.5 = 0.5 \text{ V}$$

BET 2

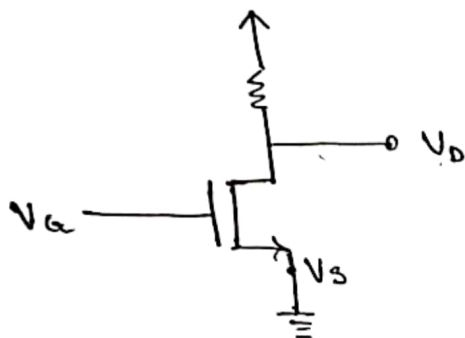

The mosfet is in saturation region.

$$I_D = \frac{1}{2} K (V_{GS} - V_T)^2 \quad \left[I_{D0} = 100 \mu A, K = K' \frac{W}{L} = (387) \left(\frac{2}{0.16} \right) = 4800, V_T = 0.5V \right]$$

$$100 = \frac{1}{2} (4800) (V_{GS} - 0.5)^2$$

$$(V_{GS} - 0.5)^2 = 0.04166$$

$$V_{GS}^2 - V_{GS} + 0.2083 = 0$$

$$V_{GS} = 0.716V \quad \checkmark \quad [V_{GS} > V_T]$$

$$V_{GS} = 0.284V \quad \times \quad [V_{GS} < V_T]$$


$$\therefore V_{GS} = 0.716V$$

$$V_{DS} > (V_{GS} - 0.5)$$

$$V_{DS} > (0.716 - 0.5)$$

$$V_{DS} > 0.216$$

$$V_{DS} = 0.216V$$

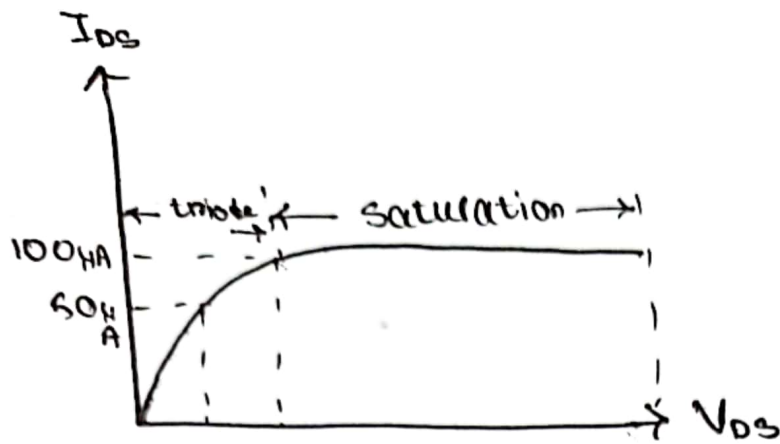

For $I_D = 60 \mu A$, the MOSFET is in triode region.

$$I_D = K [(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2]$$

$$60 = (43000) \left[(0.714 - 0.5) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$0.0116 = 0.214 V_{DS} - 0.5 V_{DS}^2$$

$$0.5 V_{DS}^2 - 0.214 V_{DS} + 0.0116 = 0$$


$$V_{DS} = 0.364 \text{ V} \times \quad V_{DS} < \underset{\substack{\uparrow \\ V_{TN}}}{0.216}$$

$$V_{DS} = 0.0637 \text{ V} \quad V_{DS} < V_T$$

$$\therefore V_{DS} = 0.0637 \text{ V}$$

SET 3

(i) $I-V$ graph for MOSFET

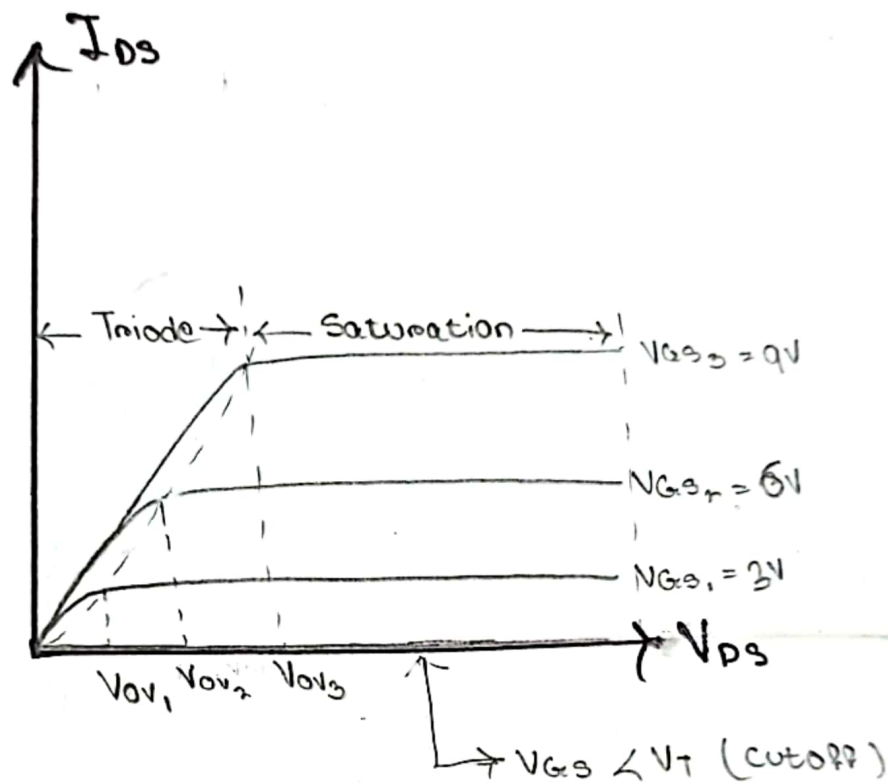

(ii) $I-V$ graph for BJT

