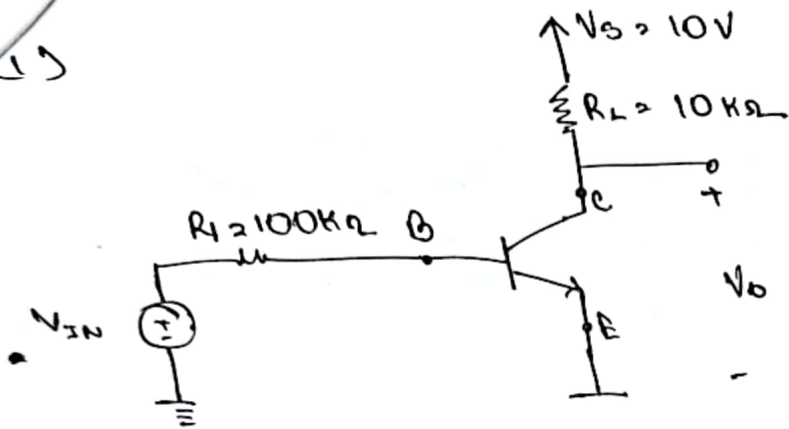


CSE 251 ASSIGNMENT 4

NAME: ANIKA ISLAM

ID: 21101298

SECTION: 12



$$0.7 < V_{in} < 0.7 + \left(\frac{V_S - 0.7}{\beta R_L} \right) R_1$$

$$\begin{aligned} V_{in} &= 0.7 + \left(\frac{V_S - 0.7}{\beta R_L} \right) R_1 \\ &= 0.7 + \frac{10 - 0.7}{(100)(100)} (100) \\ &= 1.68 \text{ V} \end{aligned}$$

$0.7 < V_{in} < 1.68 \rightarrow$ BJT is in active state


For maximum input voltage swing, the operating points :-

$$V_{ce} = \frac{0.7 + 1.68}{2} \Rightarrow V_{ce} = 1.19 \text{ V}$$


$$\begin{aligned} V_{ce} &= \left(V_S + \frac{0.7 \beta R_L}{R_1} \right) - \frac{\beta R_L}{R_1} V_{ce} \Rightarrow \left(10 + \frac{0.7(100)(10)}{100} \right) - \frac{(100)(10)}{(100)} (1.19) \\ \therefore V_{ce} &= 5.1 \text{ V} \end{aligned}$$

$$V_i(t) = 1.68 - 1.19 = 0.49 \text{ V}$$

$$V_{in} = (1.19 \pm 0.49) \text{ V}$$

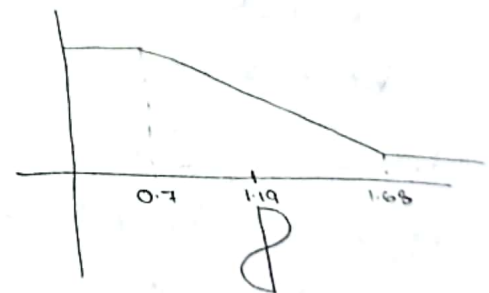

(2)

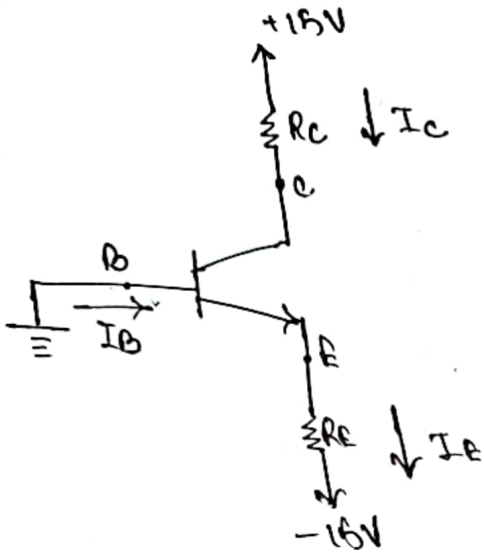

Let the BJT be in active state

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$V_B - V_E = 0.7 \Rightarrow 0 - V_E = 0.7$$

$$\Rightarrow V_E = -0.7V$$

If $I_C = 2mA$ & $V_C = 5V$,

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

$$= 5 - (-0.7)$$

$$= 5.7V$$

$$V_{CE} > 0.2V$$

∴ BJT is in active state (proved)

$$I_C = \frac{V_C - V_E}{R_C}$$

$$2 = \frac{5 - (-0.7)}{R_C}$$


$$R_C = 5K\Omega$$

$$I_C = \beta I_B$$


$$2 = 100 I_B \Rightarrow I_B = 0.02mA$$

$$I_B + I_C = I_E \Rightarrow 0.02 + 2 = I_E \Rightarrow I_E = 2.02mA$$
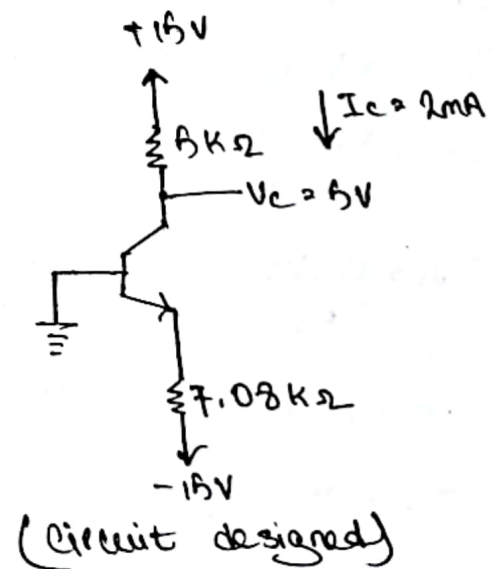
$$I_E = \frac{V_E - (-15)}{R_E} \Rightarrow 2.02 = \frac{-0.7 + 15}{R_E} \Rightarrow R_E = 7.08K\Omega$$



(3)

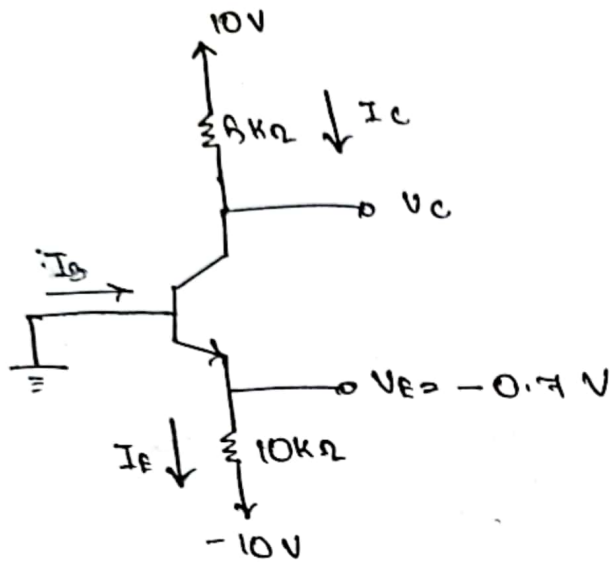

Let BJT be in active state

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$I_B + I_C = I_E \quad [I_C = \beta I_B]$$

$$I_E = I_B + \beta I_B$$

$$I_E = \beta I_B$$

$$I_E = \frac{V_E - (-10)}{10} \Rightarrow I_E = \frac{-0.7 + 10}{10} \Rightarrow I_E = 0.93 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta} \Rightarrow I_B = \frac{0.93}{51} \Rightarrow I_B = 0.0182 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B \Rightarrow I_C = (50)(0.0182) \Rightarrow I_C = 0.9118 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{10 - V_C}{5} \Rightarrow 0.9118 = \frac{10 - V_C}{5} \Rightarrow V_C = 5.44 \text{ V}$$