


CSE 251 ASSIGNMENT 1

NAME: ANIKA ISLAM


ID: 21101298

SECTION: 12


(1) (a)

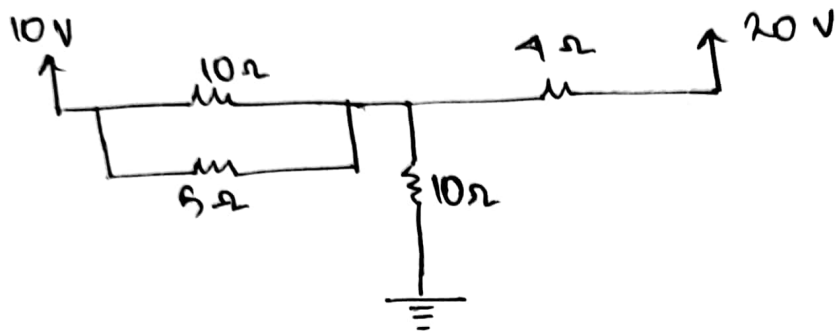

(b)

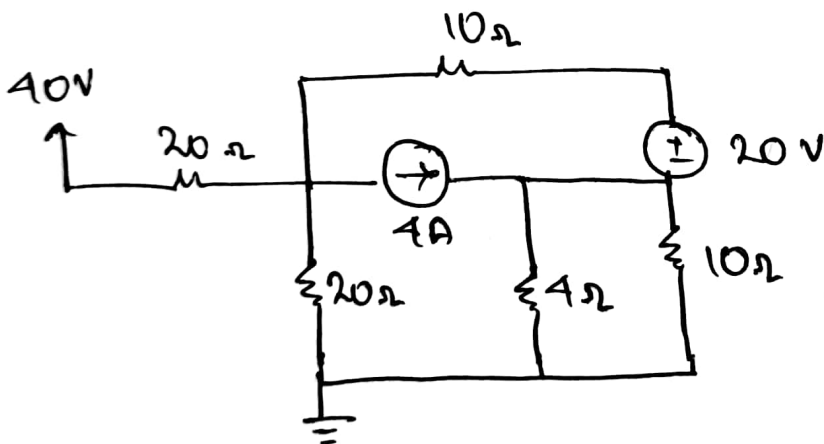

(2)

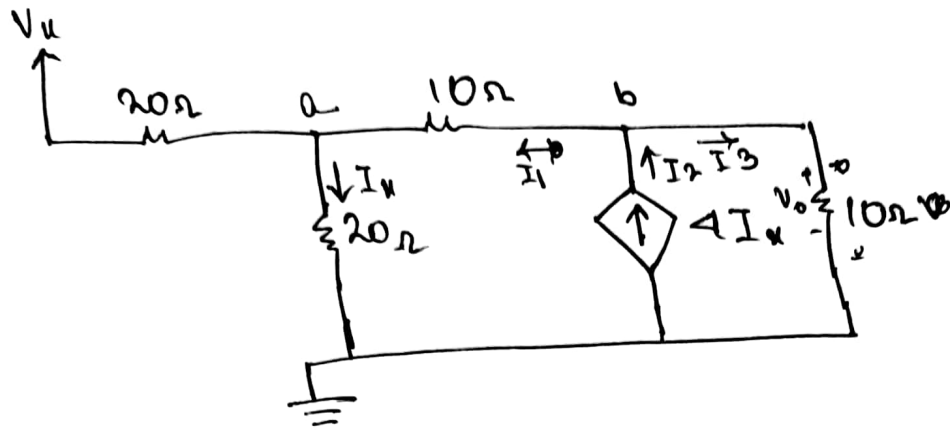

$$V_u = 40 + 8 = 48 \text{ V}$$

KCL at a,

$$\frac{V_a - V_u}{20} + \frac{V_a - 0}{20} + \frac{V_a - V_b}{10} = 0$$

$$\frac{V_a - 48}{20} + \frac{V_a - 0}{20} + \frac{V_a - V_b}{10} = 0$$

$$\frac{1}{5} V_a - \frac{1}{10} V_b = \frac{48}{20} \quad \text{--- (i)}$$

KCL at b,

$$\frac{V_a - V_b}{10} + 4I_u + \frac{0 - V_b}{10} = 0 \quad \left[I_u = \frac{V_a - 0}{20} \right]$$


$$\frac{V_a - V_b}{10} + 4\left(\frac{V_a}{20}\right) - \frac{V_b}{10} = 0$$

$$\frac{3}{10} V_a - \frac{V_b}{5} = 0 \quad \text{--- (ii)}$$

$$V_a = 48 \text{ V}, V_b = 72 \text{ V}$$

$$V_o = V_b = 72 \text{ V}$$

3 lab

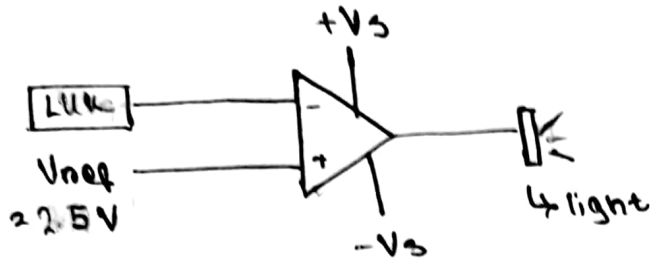

$$0 \text{ lux} = 1 \text{ V}$$

$$20 \text{ lux} = 2 \text{ V}$$

$$80 \text{ lux} = 3 \text{ V}$$

$$\text{ON} \rightarrow V_{in} < V_{ref} \\ (1 \text{ V}, 2 \text{ V})$$

$$\text{OFF} \rightarrow V_{in} > V_{ref} \\ (2.5 \text{ V}, 3 \text{ V})$$

$$(b) V_{o1} = -\frac{R_f}{R_{in}} V_1, V_{o2} = -\frac{R_f}{R_{in}} V_2, V_{o3} = -\frac{R_f}{R_{in}} V_3$$

$$V_{out} = V_{o1} + V_{o2} + V_{o3}$$

$$= -\frac{R_f}{R_{in}} V_1 + -\frac{R_f}{R_{in}} V_2 + -\frac{R_f}{R_{in}} V_3$$


$$V_{out} = -\frac{R_f}{R_{in}} (V_1 + V_2 + V_3)$$

All resistors have same resistance, $R_f = R_{in}$


$$V_{out} = -\frac{R_{in}}{R_{in}} (V_1 + V_2 + V_3)$$

$$V_{out} = -(V_1 + V_2 + V_3) \Rightarrow V_{out} = -(1 + 2 + 1.5) \Rightarrow V_{out} = -4.5 \text{ V}$$
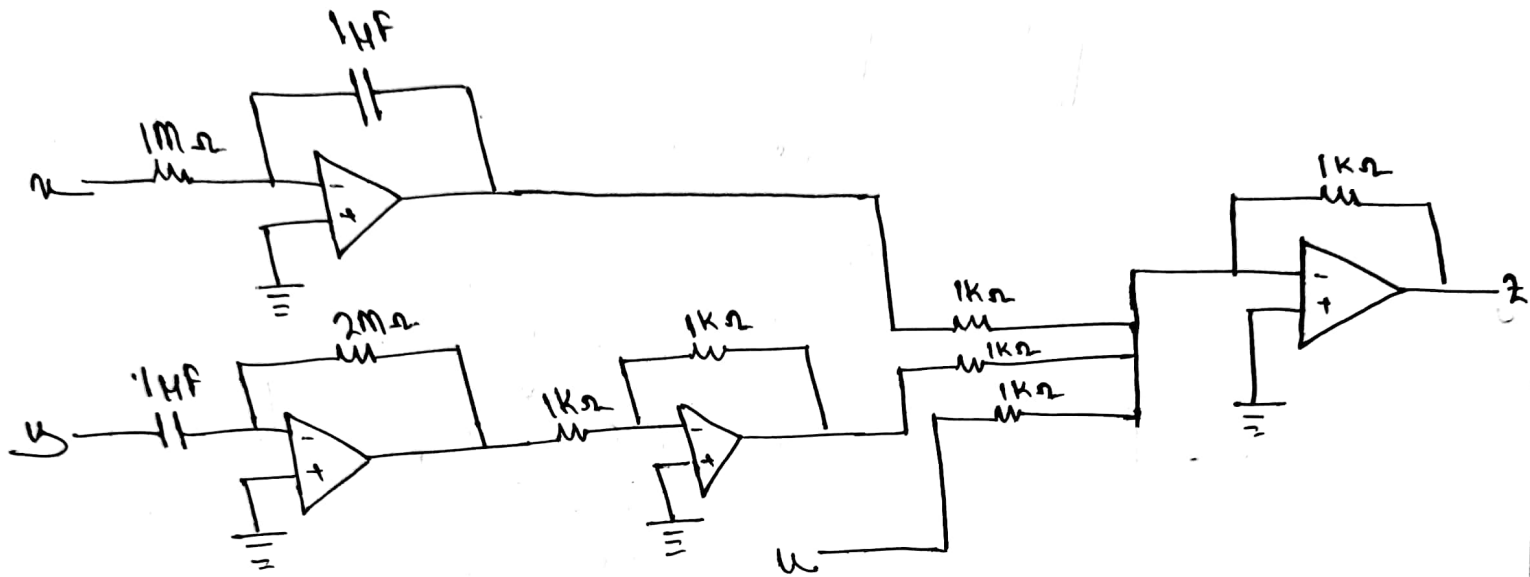
$$(c) (i) z = \int x dt - 2 \frac{dy}{dt} - u$$



$$(ii) u = 12x$$

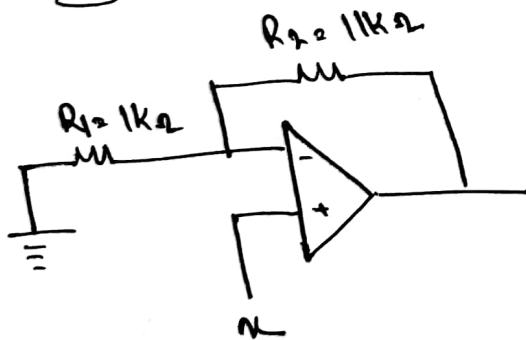

$$\begin{aligned} u &= 12x \\ \downarrow & \quad \downarrow \quad \downarrow \\ V_o &= A V_{in} \\ \downarrow & \\ \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) &= 11 \end{aligned}$$

$$(d) V_{I_1} = (1 \times 10^6)(10 \times 10^6) \frac{d}{dt}(u)$$

$$V_{I_1} = \frac{du}{dt}$$

$$V_{I_2} = \frac{5 \times 10^3}{5 \times 10^3} V_{I_1}$$

$$= (1) \left(-\frac{du}{dt} \right)$$

$$V_{I_2} = \frac{du}{dt}$$

$$V_{I_3} = \frac{1}{(1 \times 10^6)(1 \times 10^6)} \int u \, dt$$

$$V_{I_3} = \int u \, dt$$

$$f = \left[\frac{5 \times 10^3}{5 \times 10^3} V_{I_3} + \frac{5 \times 10^3}{5 \times 10^3} V_{I_2} \right]$$

$$= (V_{I_3} + V_{I_2})$$

$$= \left[-\int u \, dt + \frac{du}{dt} \right]$$


$$f = \int u \, dt - \frac{du}{dt}$$

$$(1) (2) V_o = A V_i$$

$$V_o = A V_i$$

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$
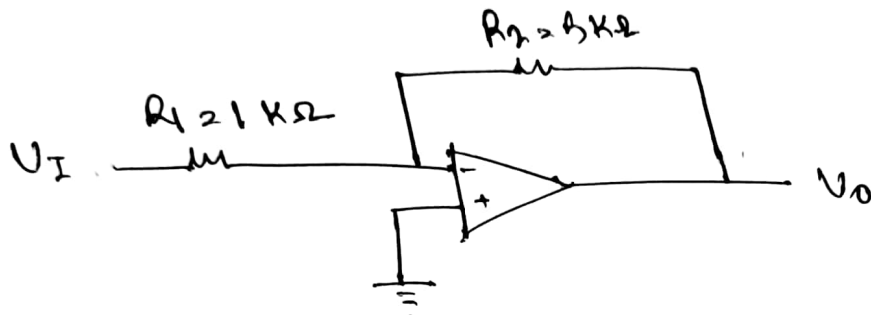
$$R_2 = 5 \text{ k}\Omega, R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$



$$b) I_{max} = 5 \text{ mA}, V_{in} = 0.1 \text{ V}, V_{out} = -5(0.1) = -0.5 \text{ V}$$

$$\frac{V_i - 0}{R_1} = b$$


$$\frac{0.1 - 0}{R_1} = b$$

$$R_1 = 0.02 \text{ M}\Omega = 20 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{0 - V_o}{R_2} = b$$


$$\frac{0 - (-0.5)}{R_2} = b$$
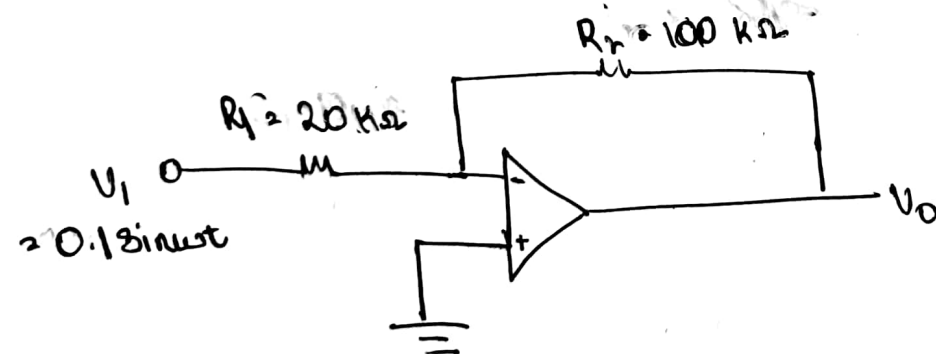
$$R_2 = 0.1 \text{ M}\Omega = 100 \text{ k}\Omega$$



We need to change R_1 & R_2 to get the V_o with the same initial gain for the new V_i

(5)

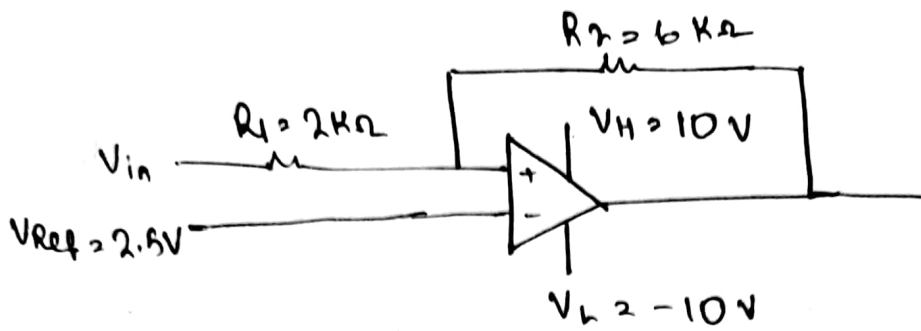

$$V_{in} > -\frac{R_f}{R_1} V_L + V_{Ref} \frac{R_1 + R_f}{R_1}$$

$$\Rightarrow V_{in} > -\frac{2}{6}(-10) + (2.5)\left(\frac{2+6}{6}\right)$$

$$\therefore V_{in} > \frac{20}{3} \text{ V (upper threshold)} \quad \therefore V_{Th} = \frac{20}{3} \text{ V}$$

$$V_{in} < -\frac{R_f}{R_1} V_H + V_{Ref} \frac{R_1 + R_f}{R_1}$$

$$\Rightarrow V_{in} < -\frac{2}{6}(10) + (2.5)\left(\frac{2+6}{6}\right)$$

$$\therefore V_{in} < 0 \text{ V (lower threshold)} \quad \therefore V_{Th} = 0 \text{ V}$$

